



**Aufgabe 1: (Basisoperator NOR)**

**(8 Punkte)**

Ein neuer Operator NOR  $\bar{\vee}$  für Boolesche Ausdrücke ist durch die folgende Wertetabelle gegeben:

| $x_1$ | $x_2$ | $x_1 \bar{\vee} x_2$ |
|-------|-------|----------------------|
| 0     | 0     | 1                    |
| 0     | 1     | 0                    |
| 1     | 0     | 0                    |
| 1     | 1     | 0                    |

Jede Boolesche Funktion  $f$  lässt sich mit der Konjunktion, der Disjunktion und der Negation realisieren, deshalb nennt man  $\{\neg, \wedge, \vee\}$  eine *Basis*.

Zeige: Der NOR- Operator bildet eine Basis, d.h. mit ihm kann jede Schaltfunktion  $f$  dargestellt werden.

**Aufgabe 2: (signed *neg*-Bit)**

**(5 Punkte)**

Bei der Definition des *neg*-Bit der Arithmetic Unit hatten wir das exakte Ergebnis  $r \in \mathbb{Z}$  eingeführt. Für  $u = 0$  und  $a, b \in \{0, 1\}^n$  ist es wie folgt definiert.

$$r = \begin{cases} [a] + [b] & : \text{sub} = 0 \\ [a] - [b] & : \text{sub} = 1 \end{cases}$$

Beweise:

$$r \in T_{n+1}$$

**Aufgabe 3: (AU)**

**(5+(30÷C(*neg*, *ovf*))+ (10÷max{D(*ovf*), D(*neg*))} Punkte)**

Die Implementierung der Arithmetic Unit aus der Vorlesung ist unvollständig. Es wurden keine Schaltkreise für *ovf*- und *neg*-Bit konstruiert. Dies soll nun nachgeholt werden. Die folgenden Eingangssignale dürfen verwendet werden:  $a_{n-1}, d_{n-1}, c_n, s_{n-1}, u, \text{sub}$

- a) Die Definition von *ovf* verwendet das carry-Bit  $c_{n-1}$ . Gib eine Formel zu dessen Berechnung aus den gegebenen Signalen an! Beweise deinen Ansatz!

**Tipp:** Betrachte die Definition von  $s_{n-1}$ !

Was ergeben die booleschen Ausdrücke  $x \oplus x$  und  $x \oplus 0$  für ein  $x \in \{0, 1\}$ ?

- b) Konstruiere einen Schaltkreis zur Berechnung von *ovf* und *neg* mit möglichst geringen Kosten (siehe Tabelle 1)! Die minimalen Kosten betragen 24.
- c) Konstruiere einen Schaltkreis zur Berechnung von *ovf* und *neg* mit möglichst geringer Tiefe (siehe Tabelle 1)! Die minimale Tiefe beträgt für beide Signale 6.

| Gatter | NOT | NAND/NOR | AND/OR | XOR/XNOR | MUX |
|--------|-----|----------|--------|----------|-----|
| Kosten | 1   | 2        | 2      | 4        | 3   |
| Tiefe  | 1   | 1        | 2      | 2        | 2   |

Tabelle 1: Die obigen Gatter mit den angegebenen Werten dürfen verwendet werden.

#### Aufgabe 4: (Compound Adder)

(8+6+2+6 Punkte)

Ein *Compound Adder* ist ein Schaltkreis, der die folgende Funktion  $f$  berechnet:

$$f : \{0, 1\}^{2n} \rightarrow \{0, 1\}^{2n+2}, (a_{n-1}, \dots, a_0, b_{n-1}, \dots, b_0) \mapsto (s_n, \dots, s_0, t_n, \dots, t_0)$$

mit  $\langle s \rangle = \langle a \rangle + \langle b \rangle$  und  $\langle t \rangle = \langle a \rangle + \langle b \rangle + 1$ .

- a) Es seien  $C(1) = a$  und  $C(n) = 2 \cdot C(\frac{n}{2}) + b \cdot n + d$ . Zeige für Zweierpotenzen  $n$ :

$$C(n) \in \mathcal{O}(n \log n)$$

**Hinweis:**  $\mathcal{O}(g(n))$  bezeichnet die Komplexitätsklasse einer Funktion  $f(n)$ . Formal:

$$f(n) \in \mathcal{O}(g(n)) \iff \exists n_0 \in \mathbb{N}, c > 0 : \forall n \geq n_0 : f(n) \leq c \cdot g(n)$$

Weiterhin darf die folgende Annahme für eine Funktion  $f(n)$  und Konstante  $d$  verwendet werden.

$$f(n) \in \mathcal{O}(n \log n) \Rightarrow f(n) + d \cdot \log n \in \mathcal{O}(n \log n)$$

- b) Gib eine Konstruktion für Compound Adder mit Kosten  $\mathcal{O}(n \log n)$  für Zweierpotenzen  $n$  an.  
**Tipp:** Teile die Eingangsbits in zwei Teilmengen auf und berechne zunächst die Teilsummen mit Hilfe von Compound Addern, die eine geringere Bitbreite aufweisen. Der Aufbau ist ähnlich dem eines *Conditional Sum Adders*.
- c) Konstruiere mit Hilfe des Compound Adders einen  $n$ -Addierer der über Eingänge  $a, b \in \{0, 1\}^n$ ,  $c_0 \in \{0, 1\}$  und Ausgänge  $s \in \{0, 1\}^n$ ,  $c_0 \in \{0, 1\}$  verfügt, so dass gilt:

$$\langle c_n s[n-1:0] \rangle = \langle a[n-1:0] \rangle + \langle b[n-1:0] \rangle + c_0$$

- d) Berechne und beweise die genauen Kosten und Tiefe deiner Konstruktion (siehe Tabelle 1)!